

T-AMP04基板を応用したLP再生用イコライザアンプ

積極的理由、消極的理由、どちらにしてもLP(アナログディスク)を聴く人は結構いるようです。

LPを聴くにはイコライザアンプが必要です。安物とされているものでも2万円以上します。  
 T-AMP04ボードを応用すると、比較的簡単に2千円位で作れます。ケース、電源は別ですが、  
 本来抵抗1本のところへ抵抗とコンデンサを各2個つけますので少しかさばりますが、注意して作れば大丈夫です。  
 オペアンプはソケットにしておけば色々試せます。オフセット調整用のVRはいらないでしょう。  
 CEとREはその組み合わせで周波数特性が変化します。記入値は組み合わせ例です。

T-AMP04回路図

